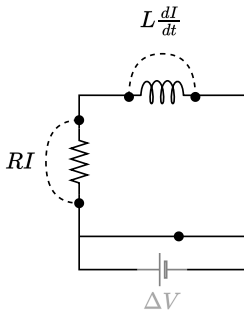


situazione a regime  
permanente in  $t < t_0$

$$I(t) = \frac{\Delta V}{R}$$



all'istante  $t = t_0$  si  
chiude lo switch

$$IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$I(t) = ?$$