

potenziale
in questo
punto

$$V_0$$

I

R_1

potenziale
in questo
punto

$$V_0 - \Delta V_1 = V_0 - R_1 I$$

$$\Delta V_1 = R_1 I$$

