



$$R_{2,3} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{tot} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1$$